## **NOTICE UTILISATION**

### CE DOCUMENT DOIT ETRE ASSOCIE AU BROCHAGE DE LA CARTE

## **Etapes**

- Pilotage MCC (x3)
  - Pont en H L293D (pour 3 moteurs)
- Passage sur batterie
- Utilisation des capteurs de position
- Autres options
  - Communication RF (optionnel)
    - KAPPA M868 (RF)
    - RN41/42 Evaluation Board XV
  - Capteurs Distance SHARP (x 3)
  - LIDAR RpLidar A2


Basée sur une carte Nucléo L476

#### **ATTENTION**

Ne pas utiliser le connecteur J23! (erreur de conception)
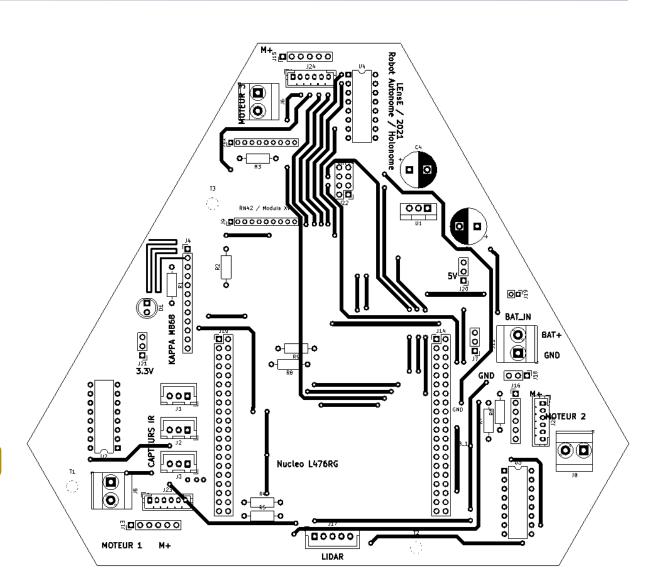
#### **ATTENTION**

Sur les moteurs Digilent , il faut inverser les broches VCC et GND du capteur de position!!



## **NOTICE UTILISATION**

- Pilotage MCC (x3)
  - Pont en H L293D (pour 3 moteurs)
- Passage sur batterie
- Utilisation des capteurs de position
- Autres options
  - Communication RF (optionnel)
    - KAPPA M868 (RF)
    - RN41/42 Evaluation Board XV
  - Capteurs Distance SHARP (x 3)
  - LIDAR RpLidar A2

## **NOTICE UTILISATION**

#### **MOTEURS A COURANT CONTINU**

#### Moteurs à courant continu

Principe de fonctionnement :

https://www.youtube.com/watch?v=A3b3Km5KVXs

## Moteurs des robots holonomes

Tension nominale: 12 V

Réduction: 1/74,9


Codeur: 360 CPR

#### Connecteur



# **Magnetic Encoders**

Two Channel Optical Encoder

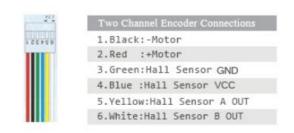



#### **Electrical Characteristics**


Characteristics	Symbol	Test conditions	Min.	Ref.	Max.	Units	Output circuit  Output wave	OVCO SIG GNE
Supply voltage	Vcc		2.7	-	5.5	v		
Output saturation voltage	Vce (sat)	Vcc = 14V ; IC = 20mA	-	300	700	mV		
Output leakage current	Icex	Vcc = 14V ; Vcc = 14V	*	< 0.1	10	μА		90°±1/6 T
Supply current	Ice	Vcc = 20V Output open		5	10	mA		
Output rise time	tr	Vcc = 14V ; Rt = 820 Ω ; Ct = 20pF	-	0.3	1.5	μS		
Output fall time	tr	Vcc = 14V ; RL = 820 Ω ; CL = 20pF		0.3	1.5	μS		

## **NOTICE UTILISATION**

#### PILOTAGE MOTEURS A COURANT CONTINU
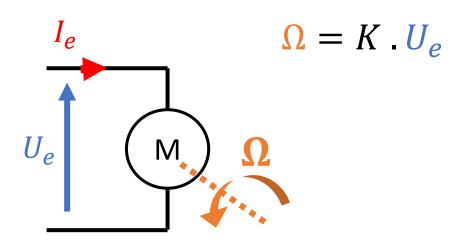
## **Pilotage Analogique**

Moteurs à courant continu / Vitesse de rotation



K: coefficient de conversion propre à chaque moteur


## **ATTENTION / PUISSANCE**

Nécessité d'un étage de puissance

## **Pilotage Numérique**
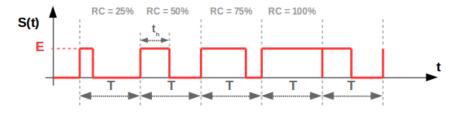
### Principe PWM

Temps de réponse mécanique des moteurs élevé (dépend de la taille du moteur – intertie)



NUCLEO http://lense.institutoptique.fr/mine/nucleo-generer-un-signal-rectangulaire/

#### **PONT EN H**

Sens 1


T1

T3

T2


U

T4

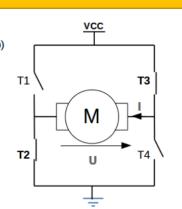

Sens 2

#### PILOTAGE MOTEURS A COURANT CONTINU

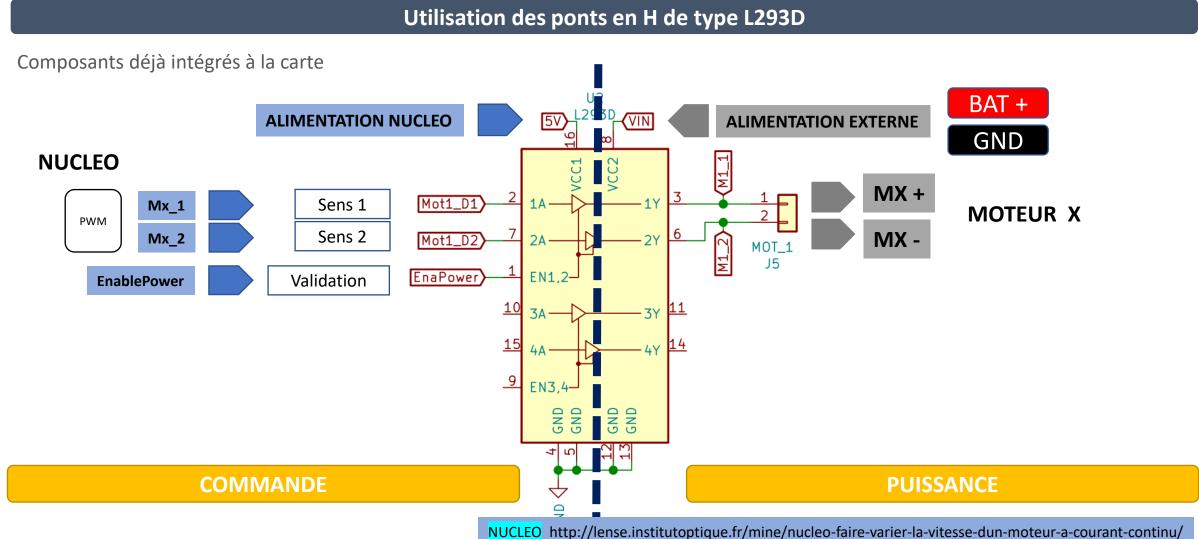

## **NOTICE UTILISATION**

- Pilotage MCC (x3)
  - Pont en H L293D (pour 3 moteurs)
- Passage sur batterie
- Utilisation des capteurs de position
- Autres options
  - Communication RF (optionnel)
    - KAPPA M868 (RF)
    - RN41/42 Evaluation Board XV
  - Capteurs Distance SHARP (x 3)
  - LIDAR RpLidar A2

#### PASSAGE SUR BATTERIE

## ATTENTION / BATTERIE

La manipulation de batterie peut être dangereuse : en cas de court-circuit, un courant très important peut apparaître pouvant entrainer la destruction de la batterie et d'autres composants

#### TOUJOURS DEBRANCHER LA BATTERIE AVANT DE MANIPULER LE ROBOT ET LA CARTE



## **UTILISATION DE BATTERIE / RISQUES**

https://www.mrcmodelisme.com/avertissements-sur-les-batteries-li-po-80203/

## **NOTICE UTILISATION**

#### **PASSAGE SUR BATTERIE**

### Nucléo

Le cavalier **JP5** doit être déplacé en position **E5V** (external 5V), au lieu de **U5V** (USB 5V). Le téléversement de nouveau programme est alors impossible sans repasser en **U5V**.

# Débrancher la batterie lors de la manipulation de ce cavalier!





U5V



E5V




#### Carte

Les deux bornes du cavalier J19 doivent être reliées.

PHOTO CARTE

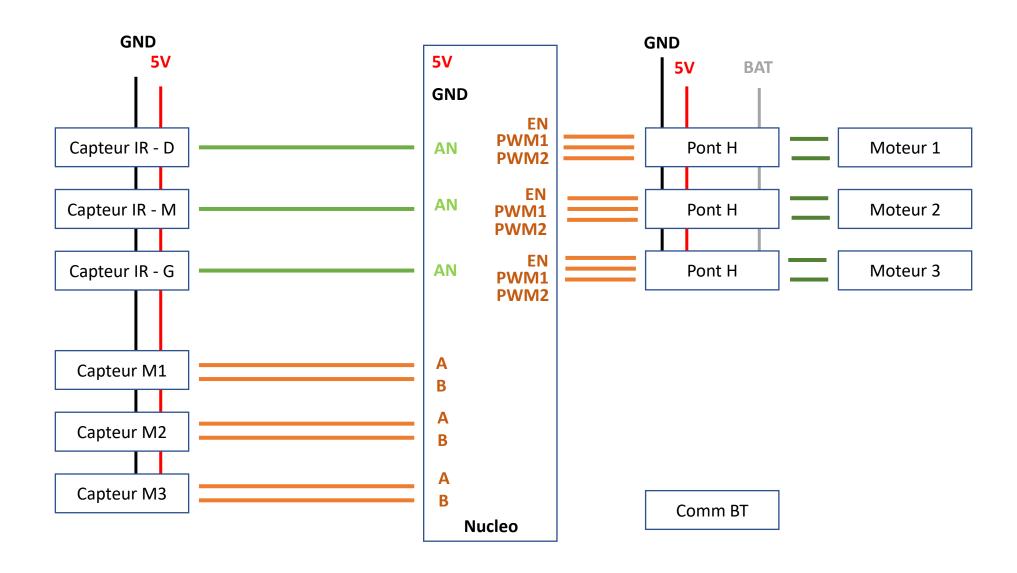- Pilotage MCC (x3)
  - Pont en H L293D (pour 3 moteurs)
- Passage sur batterie
- Utilisation des capteurs de position
- Autres options
  - Communication RF (optionnel)
    - KAPPA M868 (RF)
    - RN41/42 Evaluation Board XV
  - Capteurs Distance SHARP (x 3)
  - LIDAR RpLidar A2



## **Robot Holonome**